



Reconstruction: NLT-module Digitale techniek

Context: Disco







Context


- If humidity is $> 80\%$ or the temperature > 26 °C a fan is blowing;
- If there are ≥ 31 persons inside the disco a red light switches on;
- If the noise level $> ..\text{dB}$ the volume knob of the sound amplifier turn to the left.
- A disco light must be designed and build;

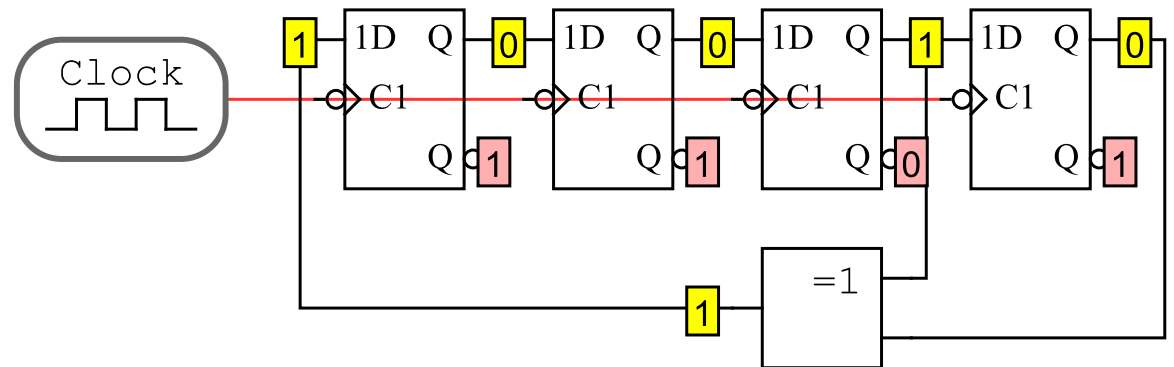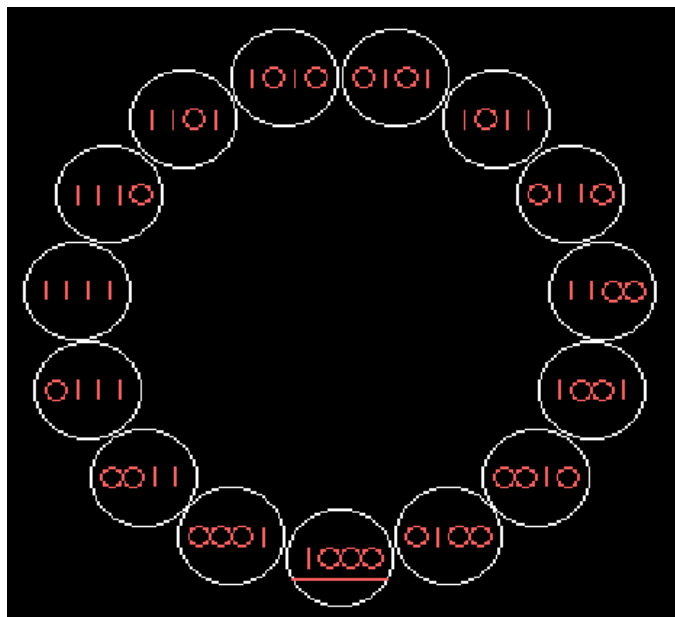A pseudo random generator to steer the disco lights (linear feed back shift register)




Required sensors:

 - Humidity sensor,
- Temperature sensor,
- Photogate
- Sound sensor
- Position of a volume regulator



Required actuators:

 - Disco light
- Fan
- Volume regulator to prevent ear-damage





Ontwerpen van een eindige toestandsautomaat


- Flankgetriggerde D-flipflop
- Toestandsdiagram
- Toestandstabel/waarheidstabel
- Som van mintermen
- Vereenvoudigen van deze som
- Implementatie
- Demonstratie



Wat is een eindige toestandsautomaat?

- Een **eindige toestandsautomaat** of **Finite-state machine** is een model voor het gedrag voor een systeem, bestaande uit een eindig aantal toestanden, overgangen tussen die toestanden en acties.

State diagram

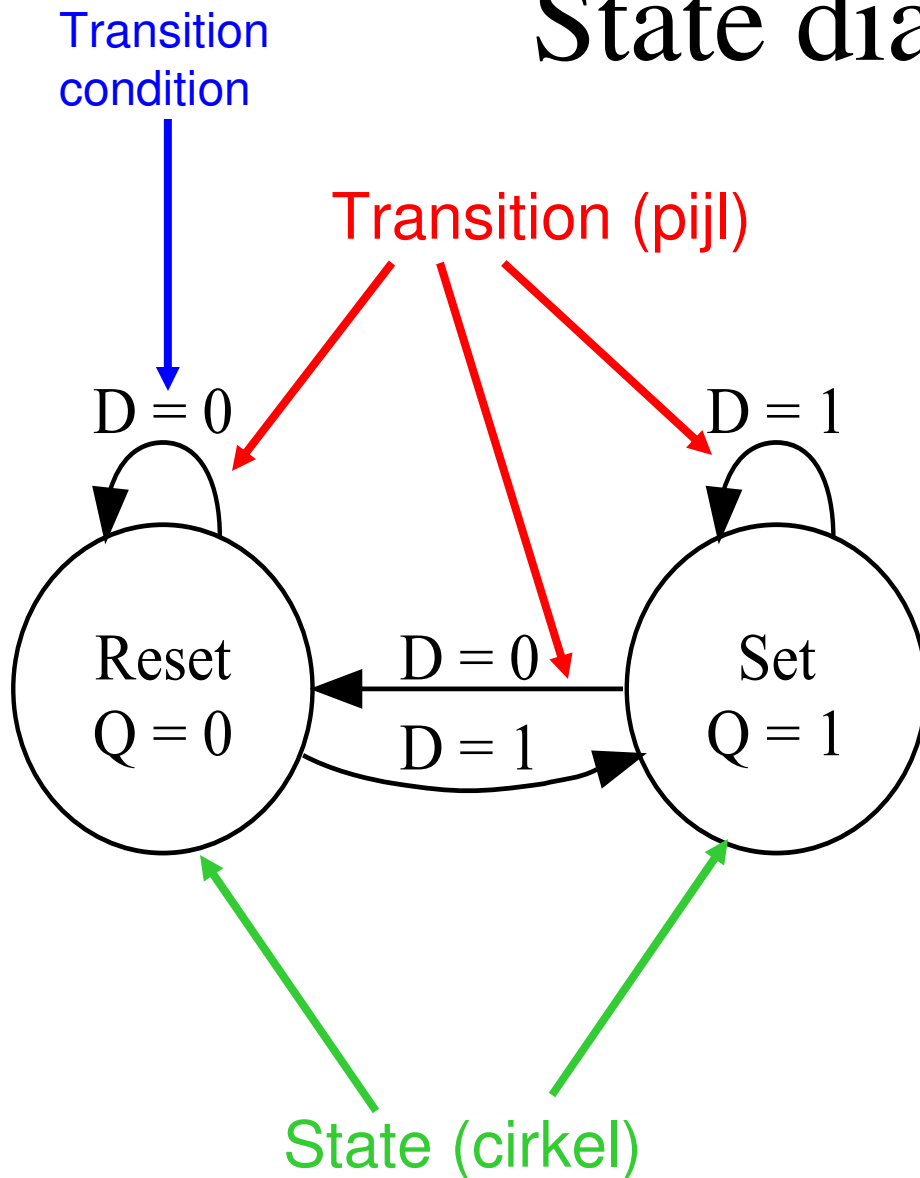


$D = 0$ (close door)
 $D = 1$ (open door)
 $Q = 0$ (door is closed)
 $Q = 1$ (door is open)

$Q = \{0,1\}$ verzameling toestanden
 $D = \{0,1\}$ invoeralfabet
 $0 \in Q$ is de initiële toestand
 $\delta =$ is de overgangsfunctie




Finite state machines

 

Moore Machine

Current state: D-flipflop

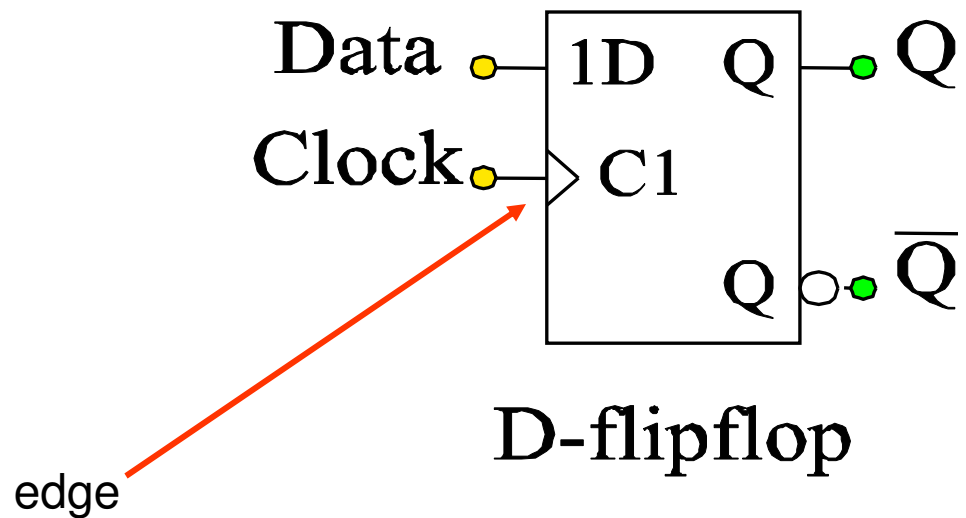




Level triggerered & Edge triggered

0 → 1 -overgang

opgaande klokflank ↑

1 → 0 -overgang

neergaande klokflank ↓

 




Truth table D-flipflop

D	klok	Q_{current}	Q_{next}	Functie
0	↑	0	0	Load 0 Reset
0	↑	1	0	Load 0 Reset
1	↑	0	1	Load 1 Set
1	↑	1	1	Load 1 Set

State diagram & Truth table


D-flipflop

 

D_n	klok	Q_n	Q_{n+1}	Functie
0	↑	0	0	Load 0 Reset
0	↑	1	0	Load 0 Reset
1	↑	0	1	Load 1 Set
1	↑	1	1	Load 1 Set

Tabel1


State diagram D-flipflop

 


D_n	klok	Q_n	Q_{n+1}	Functie
0	↑	0	0	Load 0 Reset
0	↑	1	0	Load 0 Reset
1	↑	0	1	Load 1 Set
1	↑	1	1	Load 1 Set

Voorbeeld: Verkeerslicht

Noord-Zuid

 

Oost-West

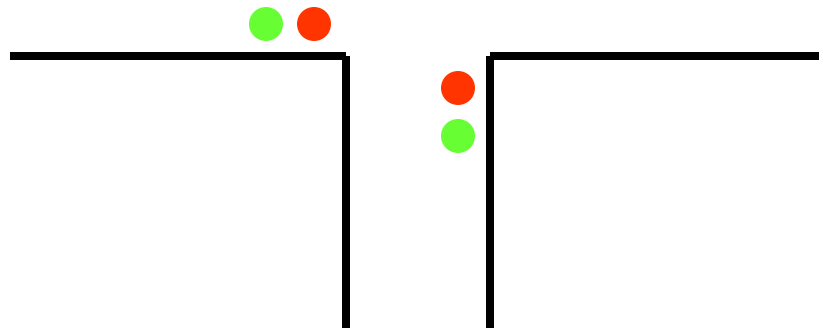

Stoplichten zijn gekoppeld

Twee toestanden:

1. OW rood & NZ groen
2. OW groen & NZ rood



Verkeerslicht


NZ_{auto}	OW_{auto}	$Q_{current}$	Q_{next}	Toestand licht oost-west route 1 = groen
0	0	0	0	Geen auto, licht blijft rood
0	0	1	1	Geen auto, licht blijft groen
0	1	0	1	OW_{auto} , licht wordt groen
0	1	1	1	OW_{auto} , licht blijft groen
1	0	0	0	NZ_{auto} , licht blijft rood
1	0	1	0	NZ_{auto} , licht wordt rood
1	1	0	1	2 auto's, licht wordt groen
1	1	1	0	2 auto's, licht wordt rood

Next State function voor een stoplicht





State Diagram

OW-auto NZ-auto = 00,01

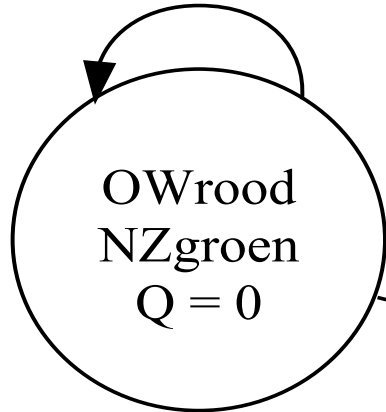

OW-auto NZ-auto = 00,10

 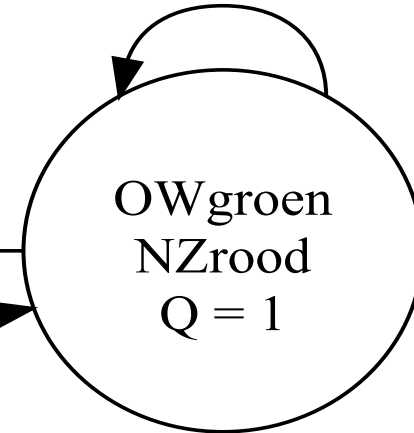

Van State diagram \rightarrow tabel

NZ_{auto}	OW_{auto}	$Q_{current}$	Q_{next}	Toestand licht oost-west route 1 = groen
0	0	0	0	Geen auto, licht blijft rood
0	0	1	1	Geen auto, licht blijft groen
0	1	0		OW_{auto} , licht wordt groen
0	1	1		OW_{auto} , licht blijft groen
1	0	0		NZ_{auto} , licht blijft rood
1	0	1		NZ_{auto} , licht wordt rood
1	1	0		2 auto's, licht wordt groen
1	1	1		2 auto's, licht wordt rood

Next State function voor een stoplicht

Tabel \rightarrow som van mintermen

NZ_{auto}	OW_{auto}	$Q_{current}$	Q_{next}	Toestand licht oost-west route 1 = groen
0	0	0	0	Geen auto, licht blijft rood
0	0	1	1	Geen auto, licht blijft groen
0	1	0	1	OW_{auto} , licht wordt groen
0	1	1	1	OW_{auto} , licht blijft groen
1	0	0	0	NZ_{auto} , licht blijft rood
1	0	1	0	NZ_{auto} , licht wordt rood
1	1	0	1	2 auto's, licht wordt groen
1	1	1	0	2 auto's, licht wordt rood
Next State function voor een stoplicht				

$$Q_{next} = \overline{NZ} \cdot \overline{OW} \cdot Q + \quad + \quad +$$



Som van mintermen

$$Q_{\text{next}} = f(\text{NZ}, \text{OW}, Q_{\text{current}})$$

$$Q_{\text{next}} = \overline{\text{NZ}} \cdot \overline{\text{OW}} \cdot Q + \overline{\text{NZ}} \cdot \overline{\text{OW}} \cdot \overline{Q} + \overline{\text{NZ}} \cdot \text{OW} \cdot Q + \text{NZ} \cdot \text{OW} \cdot \overline{Q}$$

Vereenvoudigen van deze som

$$Q_{\text{next}} = \overline{NZ} \cdot \overline{OW} \cdot Q + \overline{NZ} \cdot OW \cdot \overline{Q} + \overline{NZ} \cdot OW \cdot Q + NZ \cdot OW \cdot \overline{Q}.$$


$$\overline{NZ} \cdot \overline{OW} \cdot Q + \overline{NZ} \cdot OW \cdot Q = \overline{NZ} \cdot Q \cdot (\overline{OW} + OW) = \overline{NZ} \cdot Q \cdot 1 = \overline{NZ} \cdot Q.$$


Distributieve wet

A OR NOT(A) = 1


Q AND 1 = Q

Vereenvoudigen van deze som

$$Q_{\text{next}} = \overline{N}\overline{Z}\overline{O}\overline{W}.Q + \overline{N}\overline{Z}\overline{O}\overline{W}.\overline{Q} + \overline{N}\overline{Z}\overline{O}W.Q + \overline{N}\overline{Z}\overline{O}W.\overline{Q}.$$


$$Q_{\text{next}} = \overline{N}\overline{Z}.Q + \overline{O}\overline{W}.\overline{Q}.$$

 
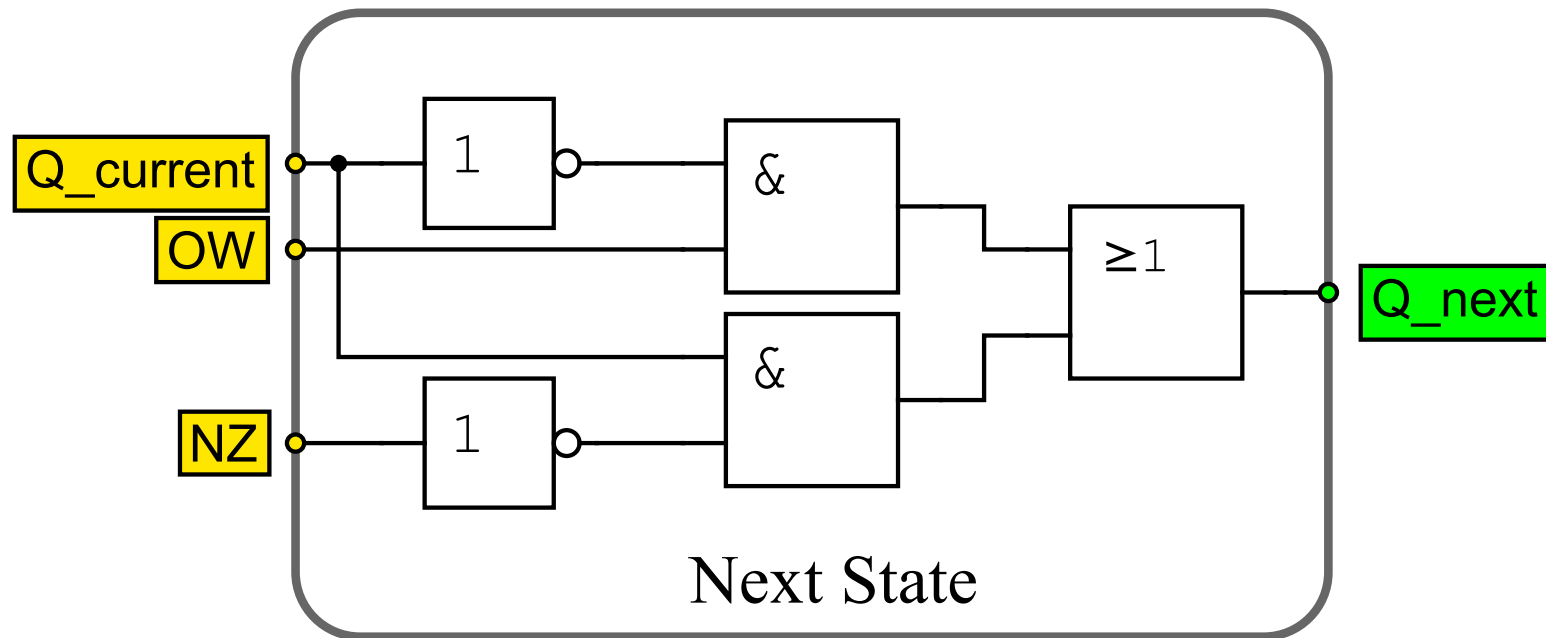
Van expressie naar schakeling



$$Q_{\text{next}} = (\overline{NZ} \cdot Q) + (OW \cdot \overline{Q}).$$




Implementatie “Next State” met poorten



$$Q_{\text{next}} = \overline{\text{NZ}} \cdot Q + \text{OW} \cdot \overline{Q}$$


Eindige toestandsautomaat

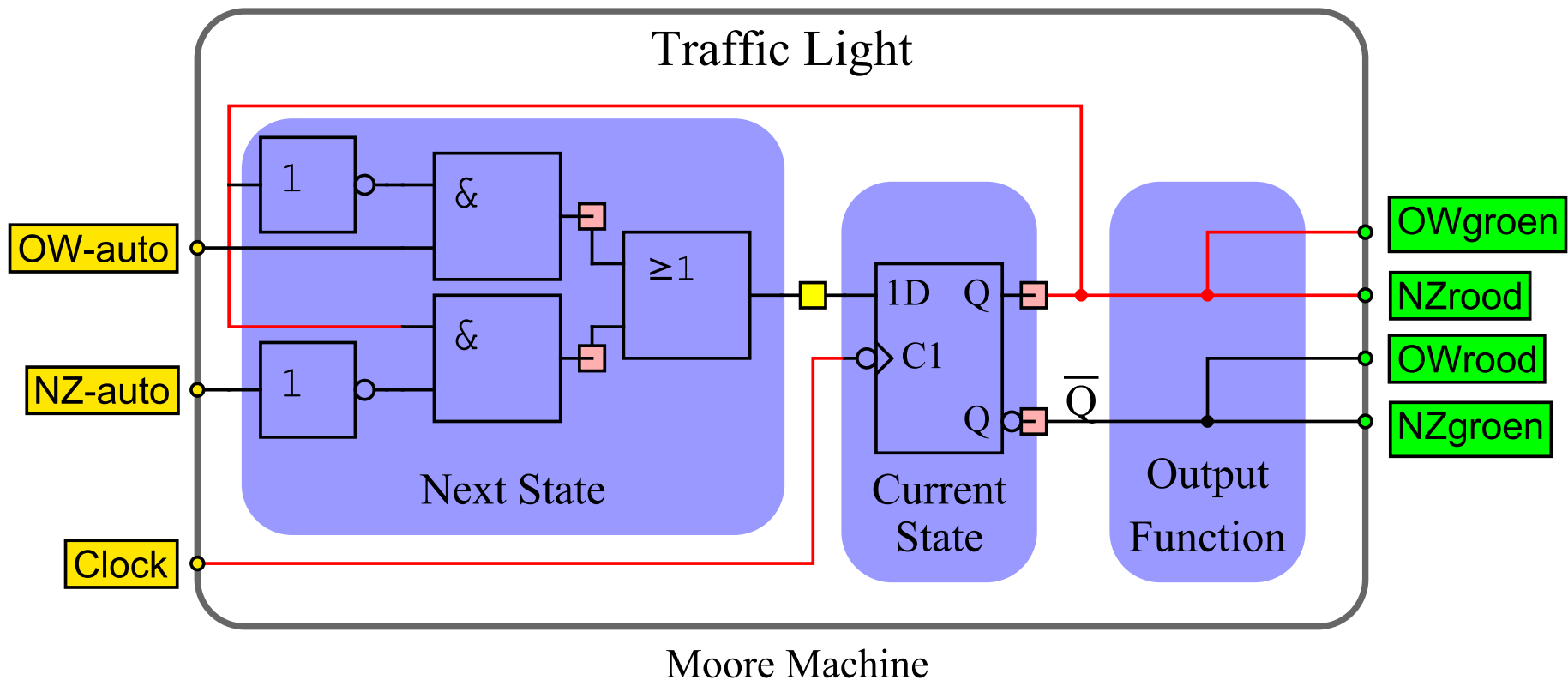


Eindige toestandsautomaat Sensoren en actuatoren via CoachLabII+

Kanaal1 • Kanaal2 •


CoachLabII+

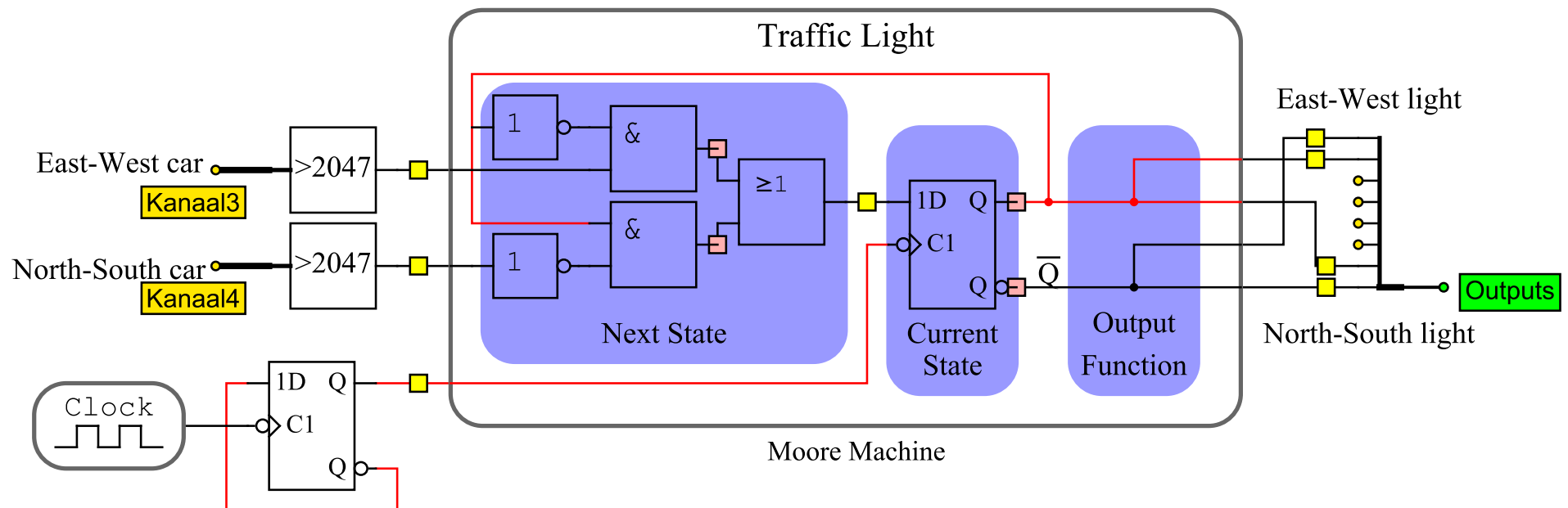

 Tweede voorbeeld: Steering a servo-system




Synchrone seriële datatransmissie

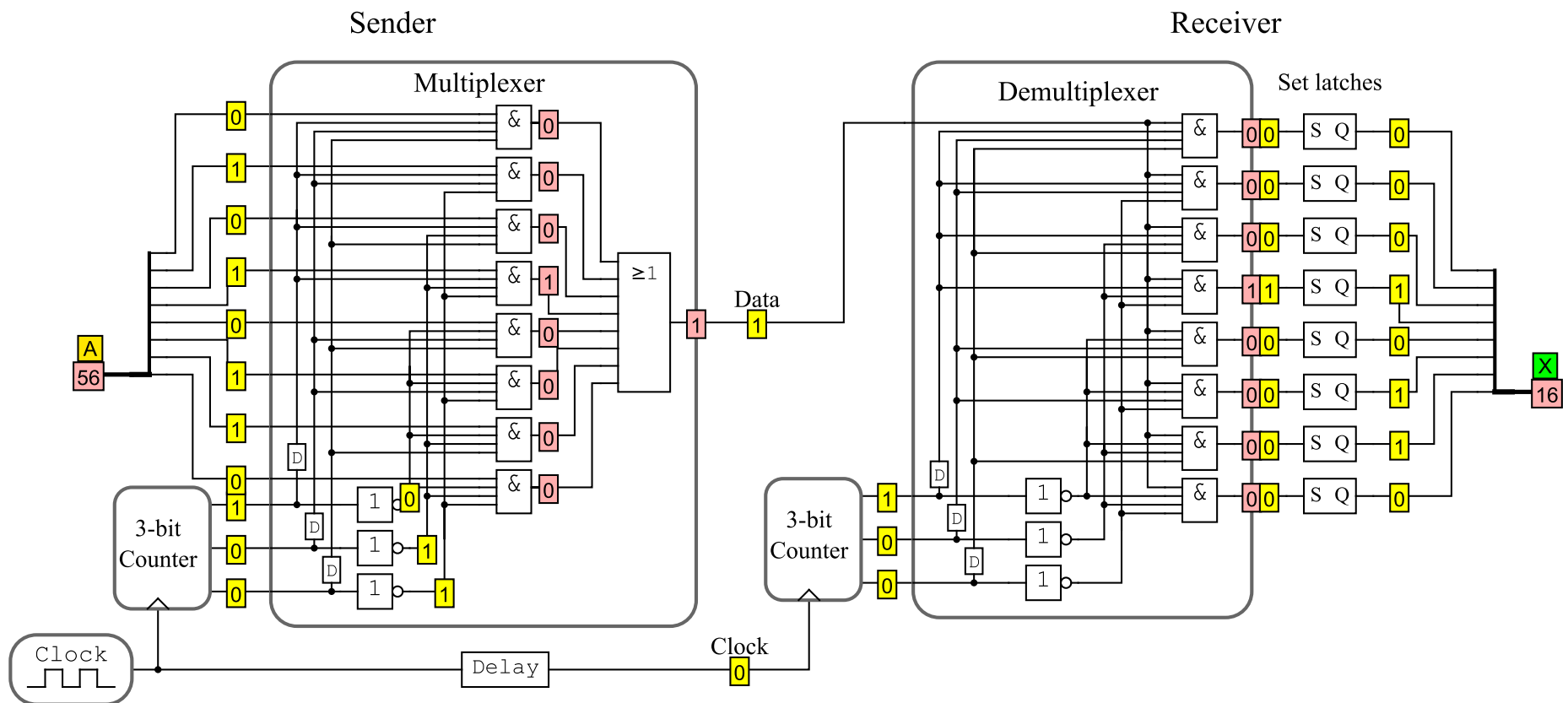

Figuur 6.5




Gewenste ontwikkeling: Nieuw systeembord

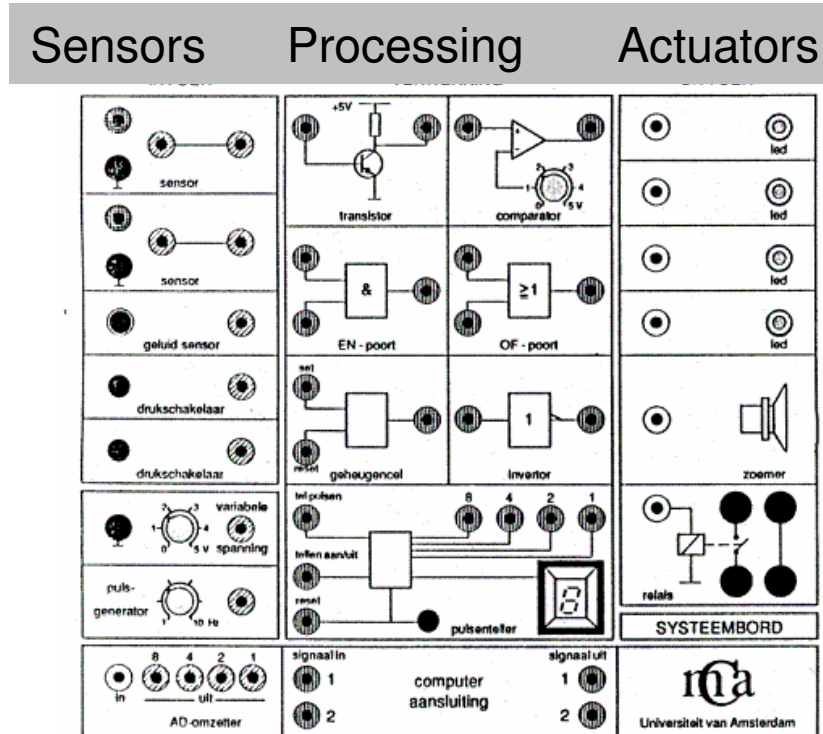

A new System Board


Design & test on the PC-screen

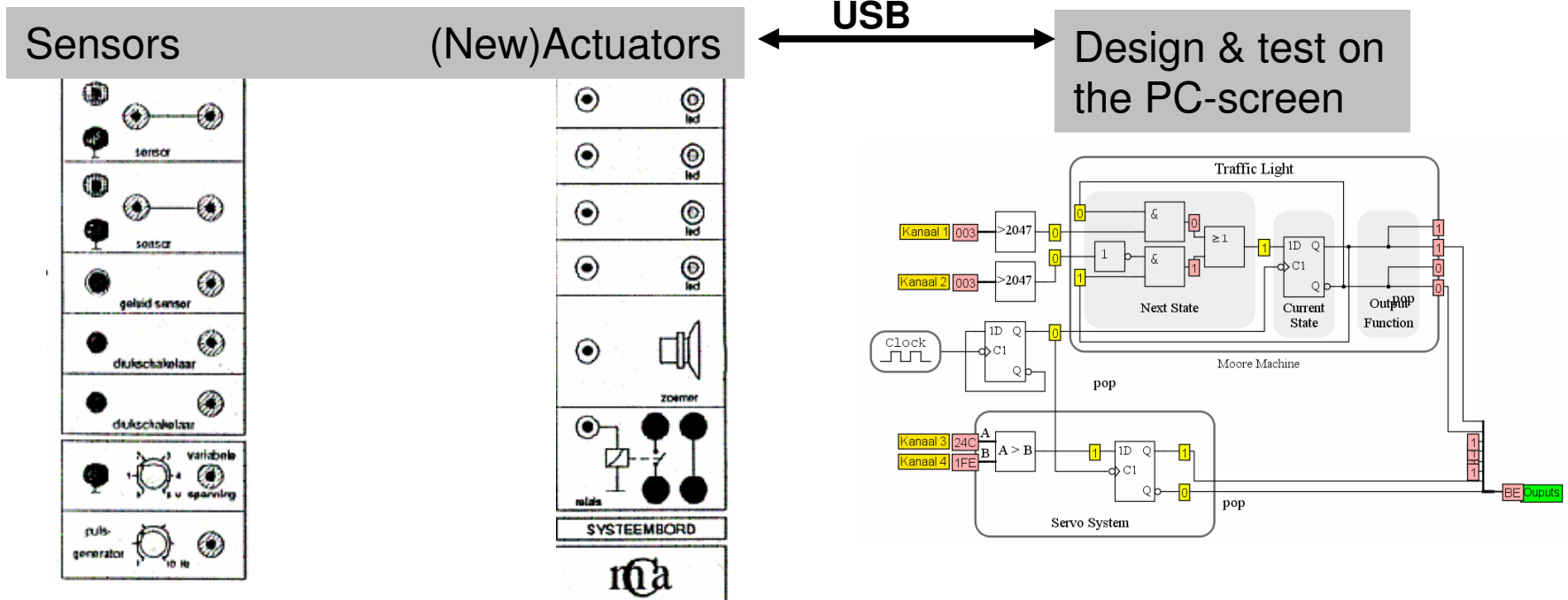

System Board II

A new System Board

Compile & Load to a FPGA

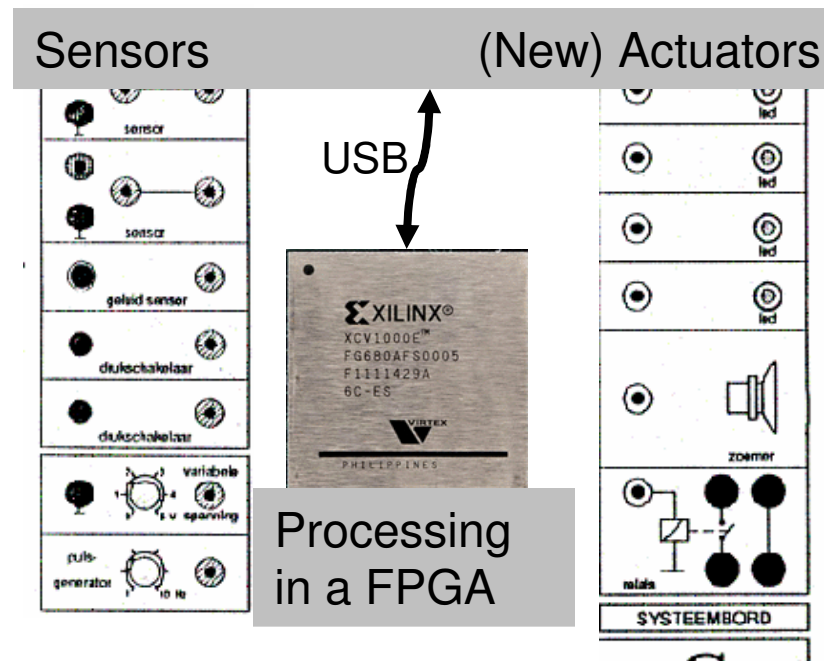

System Board II



SIM-PL is gemaakt door Wouter Koolen-Wijkstra



Wouter heeft vorige week zijn Master of Logic behaald en promoveert
In februari 2011 bij het Centrum voor Wiskunde en Informatica.

Website: www.science.uva.nl/amstel/SIM-PL/

SIM-PL

Symetrische schakeling

a
b
ANDupper.Z
ANDlower.Z
Y

Welkom
Voortgezet onderwijs
Hoger onderwijs
Disseminatie
Software
Over SIM-PL

Welkom
SIM-PL V 2.0.0 is gereed!
SIM-PL is een flexibel inzetbare simulatieomgeving die de werking van digitale systemen zoals computers helpt verduidelijken. Het softwarepakket simuleert schakelingen van een paar poorten tot complete processoren. SIM-PL is een auteursysteem waarmee docenten en studenten met eenvoudige zelf-geprogrammeerde schakelingen kunnen werken. Het

- Software
- Componenten
- Tutorial
- Onderwijsmateriaal

Mail to: .Bruidegom@uva.nl



Vragen?